

CAPITOLO II

LE RETI COMBINATORIE

2.1 INTRODUZIONE

Le reti combinatorie sono reti logiche caratterizzate dal fatto che lo stato dell'uscita all'istante t dipende solo dallo stato delle entrate allo stesso istante t (trascurando il ritardo di propagazione nelle porte).

Nel capitolo successivo considereremo le reti sequenziali, nelle quali lo stato dell'uscita all'istante t dipende anche dagli stati assunti dalle entrate prima di t .


Considereremo nel seguito particolari reti combinatorie le quali implementano funzioni di uso comune, tanto da essere commercialmente disponibili sotto forma di singolo circuito integrato.

Ovviamente, la rassegna che segue è tutt'altro che esauriente, poiché vengono continuamente integrate su singolo chip funzioni sempre più complesse, man mano che il mercato le richiede. Gli esempi che seguono possono essere considerati utili esercizi di sintesi di reti logiche combinatorie.

2.2 OR ESCLUSIVO


È una rete combinatoria con due entrate, A e B, ed una uscita Y, che realizza la seguente funzione:

$$"Y = 1 \text{ se } A \neq B"$$

 

Questa rete è particolarmente importante, ed ha un proprio simbolo circuitale, indicato in **Fig. 2.1** insieme con la tavola

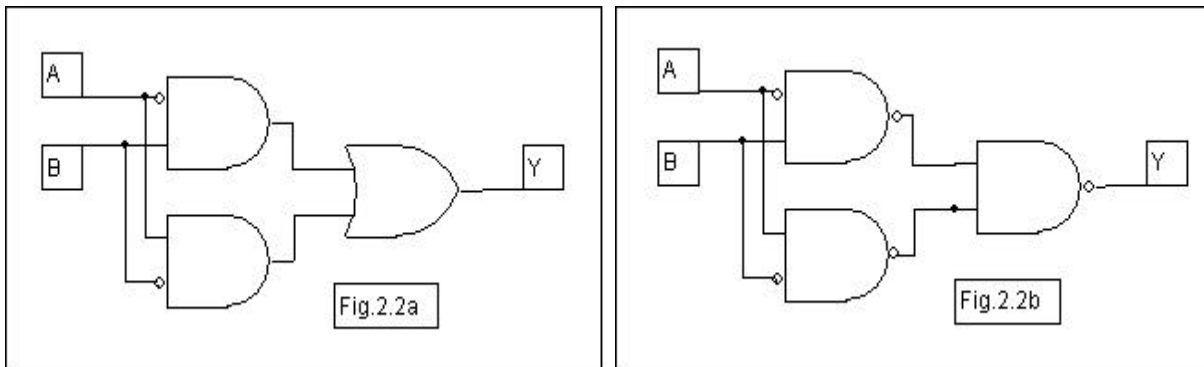della verità, ed un proprio simbolo algebrico, indicato qui sotto.



La sintesi come S.d.P. dà

$$\overline{AB} + A\overline{B} = A \oplus B$$


In **Fig. 2.2** è mostrata la rete sia in logica AOI che a NAND.

È anche disponibile il NOR esclusivo, che implementa la funzione: "Y=0 se A ≠ B"

$$Y = \overline{\overline{AB} + A\overline{B}} = \overline{AB} + \overline{A\overline{B}} = \overline{A} \overline{B} + \overline{A} B$$

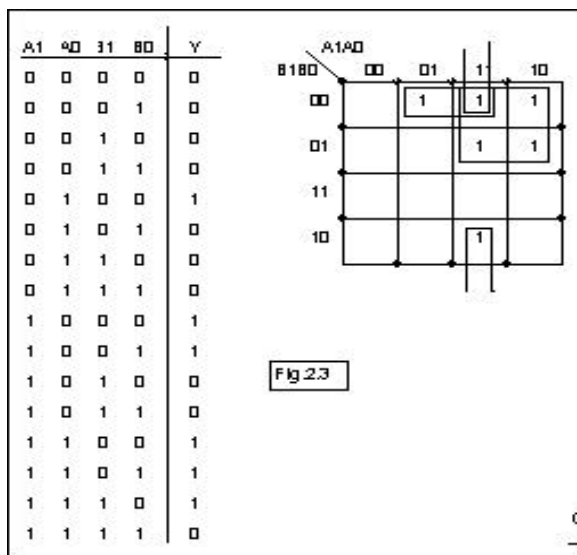2.3 COMPARATORE BINARIO

È una rete che confronta due numeri binari A e B, ciascuno di n bit (pertanto la rete ha 2n entrate),




implementando la funzione:

$$"Y=1 \text{ se } A>B"$$

In **Fig. 2.3** è riportata la tavola della verità del comparatore, nel caso di parole a due bit, e la mappa di Karnaugh. La funzione sintetizzata è


$$A_1 \overline{B_1} + A_0 \overline{B_1} \overline{B_0} + A_1 A_0 \overline{B_0}$$

 La **Fig. 2.4** mostra la rete in logica a NAND.



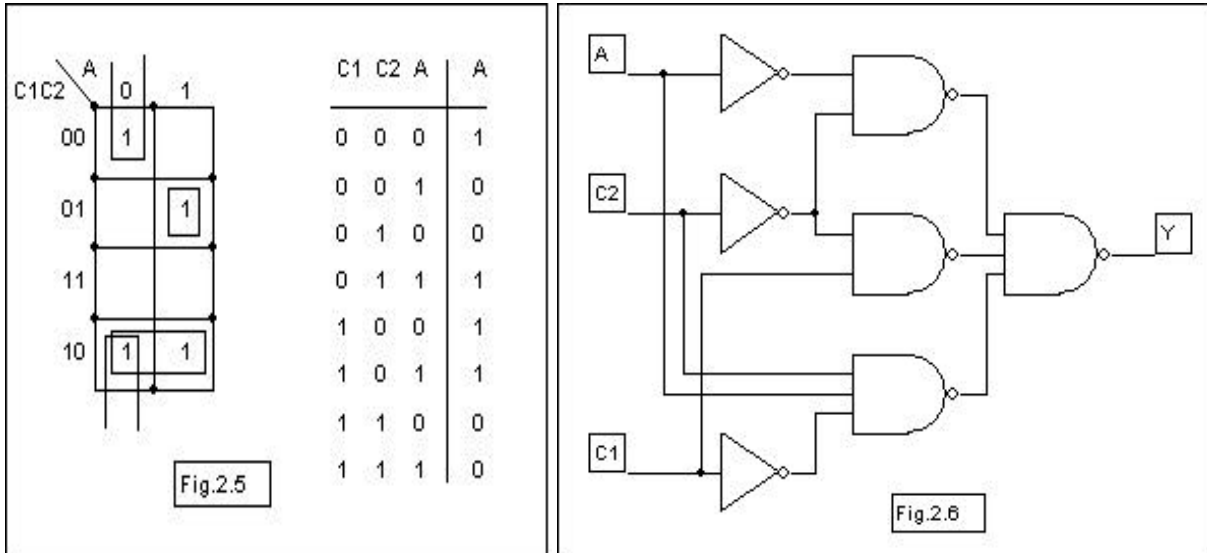2.4 SELETTORE VERO/FALSO/UNO/ZERO

È una rete, avente un ingresso A, una uscita Y e due ingressi di controllo C₁C₂, la quale sotto l'azione



del controllo implementa la funzione: "Y è uguale ad A, oppure ad \bar{A} , oppure ad 1, oppure a 0".

La **Fig. 2.5** mostra la tavola della verità per una assegnazione (arbitraria) dei codici di controllo, e la mappa di K.

La funzione sintetizzata è

$$Y = \overline{C_2} \bar{A} + C_1 \overline{C_2} + \overline{C_1} C_2 A$$

La rete è in **Fig. 2.6**.


Questa rete può essere considerata come la versione più elementare di una rete combinatoria programmabile nota come Unità Logico-Aritmetica (ALU), che è una componente fondamentale di un microprocessore: questa rete agisce su due operandi, sui quali effettua sia operazioni di tipo logico (come quelle su descritte, ma molte altre), sia di tipo aritmetico (somma, sottrazione,...). E' comunque una rete troppo complessa per essere descritta in questo contesto. Si veda la letteratura.

2.5 SOMMATORE BINARIO

La somma di numeri binari si effettua, come per i decimali, sommando fra loro i bit dello stesso ordine, per esempio A_n e B_n , e il riporto C_{n-1} (Carry) proveniente dalla somma dei bit di ordine immediatamente inferiore. Il risultato sarà un bit somma S_n , ed un riporto C_n che andrà sommato ai bit di ordine $n+1$.

Nell'esempio che segue si sommano due numeri
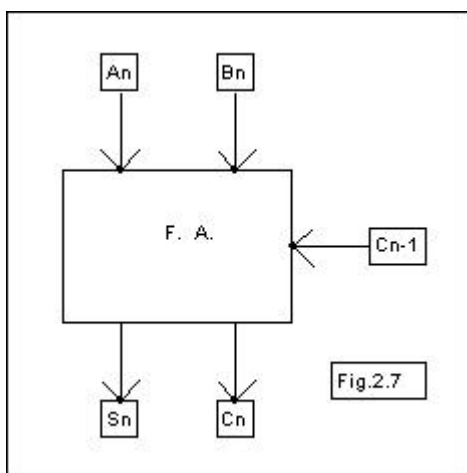
$$\begin{array}{r}
 110011110 \quad \text{riporti, C} \\
 110011111 + \quad \text{I addendo, A} \\
 111000110 = \quad \text{II addendo, B} \\
 \hline
 1101100101 \quad \text{somma, S}
 \end{array}$$



Si deduce che un sommatore per due numeri ad n bit è costituito da n celle uguali, ciascuna delle quali effettua la somma $A_n+B_n+C_{n-1}$, generando S_n e C_n ; **Fig. 2.7**. La singola cella si chiama full adder.

Tavola della verità e mappe di K. per un full adder sono in **Fig. 2.8**.

La sintesi dà le funzioni

$$S_n = \overline{A_n} \overline{B_n} C_{n-1} + \overline{A_n} B_n \overline{C_{n-1}} + A_n \overline{B_n} \overline{C_{n-1}} + A_n B_n C_{n-1}$$

$$C_n = B_n C_{n-1} + A_n C_{n-1} + A_n B_n$$

Conviene fare qualche elaborazione delle espressioni ottenute. Con la proprietà associativa e ricordando il paragrafo 2.2, si ha agevolmente

$$S_n = C_{n-1} \oplus (A_n \oplus B_n)$$

A_n	B_n	C_{n-1}	S_n	C_n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Fig.2.8a


Per quel che riguarda C_n , si può scrivere

$$C_n = A_n B_n + C_{n-1} (A_n + B_n)$$

Si osservi ora che, quando $A_n=B_n=1$, C_n vale certamente 1 grazie al termine prodotto $A_n B_n$,

per cui si può scrivere anche
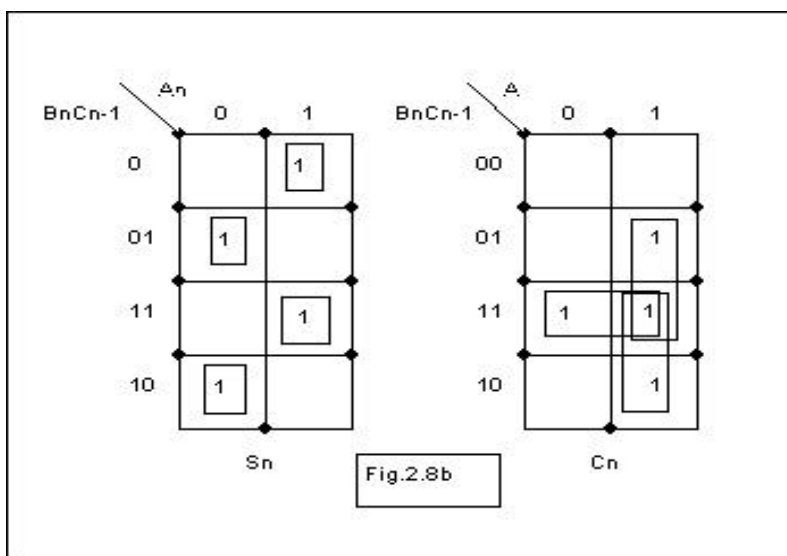
$$C_n = A_n B_n + C_{n-1} (A_n \oplus B_n)$$




Lo schema della rete è in **Fig. 2.9a.**

Il sommatore, **Fig. 2.9b**, è il principale costituente dell'unità aritmetica di un calcolatore, perché le altre tre operazioni possono essere ricondotte ad operazioni di somma. In figura, C_{-1} è ovviamente 0. Pertanto, è

particolarmente importante la sua velocità operativa. Tale velocità è limitata dal tempo di propagazione del riporto. Si consideri infatti la cella i -ma in **Fig. 2.9b**: essa dà una uscita valida dopo che è giunto il riporto C_{n-1} , cioè dopo che la cella $(i-1)$ -ma ha dato una uscita valida. Il ritardo massimo è quello relativo alla coppia dei bit più significativi. Pertanto, detto t_c e t_s , rispettivamente, il tempo che un full adder impiega per generare il bit di riporto e quello di somma, il tempo totale necessario per ottenere la somma valida di due numeri ad n bit è

$$t_d = (n-1)t_c + t_s$$

 

Questo ritardo è normalmente intollerabile, dato il gran numero di somme che il calcolatore deve fare ed il formato n delle parole usato nei sistemi di calcolo (32-64-128 bit). Per ridurre tale ritardo, si ricorre ad una rete combinatoria che calcola a parte i riporti, presentandoli in anticipo all'ingresso dell'opportuno full adder, che non deve più attendere la propagazione del riporto attraverso i full adder precedenti. Questa rete, nota come carry look-ahead, è disponibile su singolo integrato. La funzione logica di questa rete può essere ottenuta come segue. Da

$$C_i = A_i B_i + C_{i-1} (A_i \oplus B_i)$$

essendo


$$C_{i-1} = A_{i-1} B_{i-1} + C_{i-2} (A_{i-1} \oplus B_{i-1})$$

sostituendo nella precedente si ha

$$C_i = A_i B_i + A_{i-1} B_{i-1} (A_i \oplus B_i) + C_{i-2} (A_{i-1} \oplus B_{i-1}) (A_i \oplus B_i)$$

Iterando la sostituzione, ed essendo $C_{-1} = 0$, si ottiene
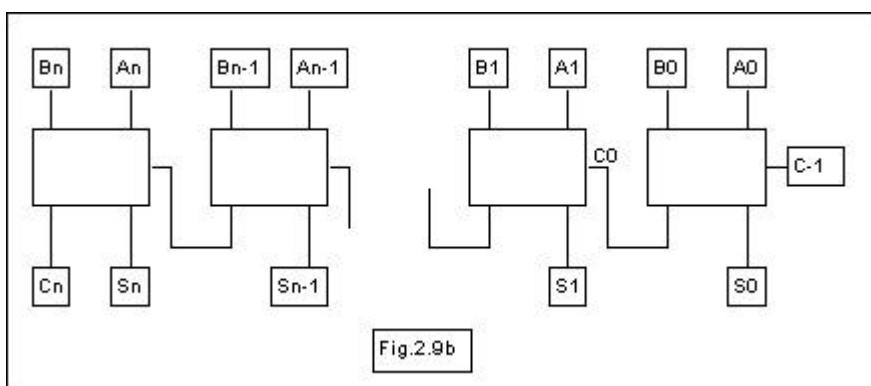
$$C_i = A_i B_i + \sum_{j=1}^i \left[A_{i-j} B_{i-j} \prod_{k=1}^j (A_{i+1-k} \oplus B_{i+1-k}) \right]$$



Pertanto, ciascun riporto può essere calcolato, indipendentemente dagli altri, partendo dai bit delle due parole da sommare. Si può verificare che il numero di livelli richiesto è al più

quattro.

2.6 GENERATORE DI PARITÀ

È una rete con n ingressi ed una uscita Y, che implementa la funzione: "Y=1 se il numero di 1 nella stringa binaria di ingresso è pari". La tavola della verità può essere

Y _{i-1}	b _i	Y _i
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


Fig.2.10

costruita come segue: supponiamo di aver contato gli 1 fino al bit (i-1)-mo della stringa di ingresso, e sia Y_{i-1} il risultato; allora, detto b_i il successivo bit della stringa, l'uscita Y_i sarà data dalla tavola della verità di Fig. 2.10, cioè


$$Y_i = Y_{i-1} \oplus b_i$$

Il primo bit della stringa va confrontato con un 1 (infatti, "prima" del primo bit vi sono zero 1, e zero è un numero pari).

 Il generatore di parità si implementa con una cascata di OR esclusivi; lo schema per stringhe di 4 bit è in Fig. 2.11.



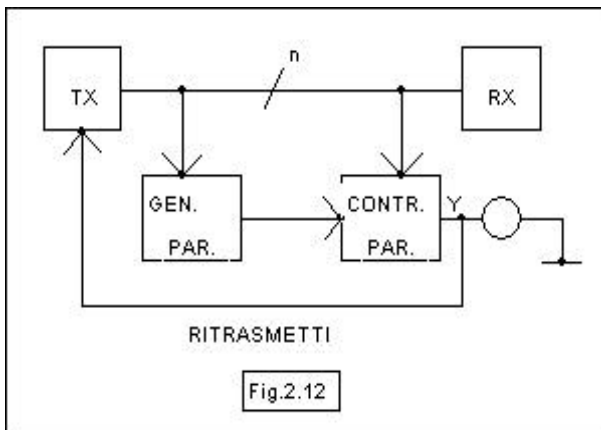L'aggiunta di un ulteriore ingresso, E, permette di introdurre un bit di "controllo della parità": se E = 0, la parità della parola non viene cambiata; se E = 1, la parità viene ribaltata.



Il generatore di parità viene usato per rivelare errori nella trasmissione a distanza di parole binarie, secondo lo schema indicato in Fig. 2.12: la parità della parola che esce dal trasmettitore, TX, viene confrontata con quella giunta al ricevitore, RX. È facile verificare che, in assenza di errori, il controllo di parità deve

dare $Y = 0$.

Il sistema di **Fig. 2.12** non è ovviamente sicuro in assoluto: per esempio, fallisce se nel canale di trasmissione cambia contemporaneamente un numero pari di bit.

2.7 LA CODIFICA DELL'INFORMAZIONE

Nella comunicazione tra l'uomo e un sistema digitale di elaborazione, occorre che l'informazione sia espressa in un "linguaggio" comprensibile dagli interlocutori. Per quel che riguarda il sistema digitale, le "parole" del linguaggio sono scritte sulla base di un "alfabeto" di 2 simboli, 0 e 1; pertanto esse sono costituite da stringhe di simboli binari ordinati secondo un criterio prestabilito. Questo criterio, cioè l'algoritmo che permette di associare un messaggio per noi significativo ad una parola binaria, si chiama "codice". L'insieme delle parole del codice costituisce il "vocabolario" (codebook). La rete che effettua l'associazione si chiama codificatore (encoder).

* ASCII CODE LIST FROM THE CODE SHEET, COURTESY OF THE NATIONAL BUREAU OF STANDARDS, WASHINGTON, D.C. 20535. THE ASCII CODE WAS DEVELOPED BY DAVID A. ASHMOOR IN 1963.

Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex
0	48	30	0	104	68	0	160	90
1	49	31	1	105	69	1	161	91
2	50	32	2	106	6A	2	162	92
3	51	33	3	107	6B	3	163	93
4	52	34	4	108	6C	4	164	94
5	53	35	5	109	6D	5	165	95
6	54	36	6	110	6E	6	166	96
7	55	37	7	111	6F	7	167	97
8	56	38	8	112	70	8	168	98
9	57	39	9	113	71	9	169	99
10	58	3A	10	114	72	10	170	AA
11	59	3B	11	115	73	11	171	AB
12	60	3C	12	116	74	12	172	AC
13	61	3D	13	117	75	13	173	AD
14	62	3E	14	118	76	14	174	AE
15	63	3F	15	119	77	15	175	AF
16	64	40	16	120	78	16	176	B0
17	65	41	17	121	79	17	177	B1
18	66	42	18	122	7A	18	178	B2
19	67	43	19	123	7B	19	179	B3
20	68	44	20	124	7C	20	180	B4
21	69	45	21	125	7D	21	181	B5
22	70	46	22	126	7E	22	182	B6
23	71	47	23	127	7F	23	183	B7
24	72	48	24	128	80	24	184	B8
25	73	49	25	129	81	25	185	B9
26	74	4A	26	130	82	26	186	BA
27	75	4B	27	131	83	27	187	BB
28	76	4C	28	132	84	28	188	BC
29	77	4D	29	133	85	29	189	BD
30	78	4E	30	134	86	30	190	BE
31	79	4F	31	135	87	31	191	BF
32	80	50	32	136	88	32	192	C0
33	81	51	33	137	89	33	193	C1
34	82	52	34	138	8A	34	194	C2
35	83	53	35	139	8B	35	195	C3
36	84	54	36	140	8C	36	196	C4
37	85	55	37	141	8D	37	197	C5
38	86	56	38	142	8E	38	198	C6
39	87	57	39	143	8F	39	199	C7
40	88	58	40	144	90	40	200	C8
41	89	59	41	145	91	41	201	C9
42	90	5A	42	146	92	42	202	CA
43	91	5B	43	147	93	43	203	CB
44	92	5C	44	148	94	44	204	CC
45	93	5D	45	149	95	45	205	CD
46	94	5E	46	150	96	46	206	CE
47	95	5F	47	151	97	47	207	CF
48	96	60	48	152	98	48	208	D0
49	97	61	49	153	99	49	209	D1
50	98	62	50	154	9A	50	210	D2
51	99	63	51	155	9B	51	211	D3
52	100	64	52	156	9C	52	212	D4
53	101	65	53	157	9D	53	213	D5
54	102	66	54	158	9E	54	214	D6
55	103	67	55	159	9F	55	215	D7
56	104	68	56	160	A0	56	216	D8
57	105	69	57	161	A1	57	217	D9
58	106	6A	58	162	A2	58	218	DA
59	107	6B	59	163	A3	59	219	DB
60	108	6C	60	164	A4	60	220	DC
61	109	6D	61	165	A5	61	221	DD
62	110	6E	62	166	A6	62	222	DE
63	111	6F	63	167	A7	63	223	DF
64	112	70	64	168	A8	64	224	E0
65	113	71	65	169	A9	65	225	E1
66	114	72	66	170	AA	66	226	E2
67	115	73	67	171	AB	67	227	E3
68	116	74	68	172	AC	68	228	E4
69	117	75	69	173	AD	69	229	E5
70	118	76	70	174	AE	70	230	E6
71	119	77	71	175	AF	71	231	E7
72	120	78	72	176	B0	72	232	E8
73	121	79	73	177	B1	73	233	E9
74	122	7A	74	178	B2	74	234	EA
75	123	7B	75	179	B3	75	235	EB
76	124	7C	76	180	B4	76	236	EC
77	125	7D	77	181	B5	77	237	ED
78	126	7E	78	182	B6	78	238	EE
79	127	7F	79	183	B7	79	239	EF
80	128	80	80	184	B8	80	240	F0
81	129	81	81	185	B9	81	241	F1
82	130	82	82	186	BA	82	242	F2
83	131	83	83	187	BB	83	243	F3
84	132	84	84	188	BC	84	244	F4
85	133	85	85	189	BD	85	245	F5
86	134	86	86	190	BE	86	246	F6
87	135	87	87	191	BF	87	247	F7
88	136	88	88	192	C0	88	248	F8
89	137	89	89	193	C1	89	249	F9
90	138	8A	90	194	C2	90	250	FA
91	139	8B	91	195	C3	91	251	FB
92	140	8C	92	196	C4	92	252	FC
93	141	8D	93	197	C5	93	253	FD
94	142	8E	94	198	C6	94	254	FE
95	143	8F	95	199	C7	95	255	FF

Esistono moltissimi codici, alcuni di uso comune, altri studiati appositamente per un particolare problema (per es. la crittografia). Ci limiteremo ad accennare a qualcuno di quelli più diffusi. Gli scopi che si vogliono ottenere con la codifica possono essere della natura più varia:

- facilitare l'input/output dell'informazione nel sistema digitale e l'esecuzione di calcoli (codici BCD);
- standardizzare lo scambio di informazione alfanumerica in forma bina-

ria (codice ASCII);

- agevolare la rivelazione di errori nella trasmissione a distanza dell'informazione (codici con bit di parità, codici con numero fisso di 1, ecc.);
- semplificare la codifica di angoli (codice Gray);
- minimizzare la ridondanza contenuta nell'informazione (codici di Huffman); -ecc.

Una semplice codifica si può fare associando, come parola del codice, a ciascun messaggio il numero d'ordine (indirizzo) del messaggio stesso in un elenco prestabilito, già noto agli interlocutori. Così, dovendo codificare N messaggi, occorrono N parole, ciascuna di n bit, essendo n il minimo intero tale che $2^n \geq N$.

Di questa natura è il codice ASCII (American Standard Code for Information Interchange), che è un codice a 7 bit che codifica i 52 simboli alfabetici (maiuscole e minuscole), i 10 simboli numerici, ed altri simboli ed operazioni varie (parentesi, simboli di punteggiatura, controlli del formato di scrittura, ecc.). Questo è il codice che permette, per esempio, ad un operatore di colloquiare con un calcolatore tramite una tastiera. La **Fig. 2.13** mostra il codice ASCII nella versione estesa, che richiede 8 bit.

Per rappresentare informazione numerica decimale, risulta molto utile il codice BCD (Binary-Coded-Decimal): in questo codice, un numero decimale viene codificato in binario codificando singolarmente le sue cifre, in formato a 4 bit. L'encoder decimale \rightarrow BCD è quindi una rete con 10 ingressi e 4 uscite. Con 4 bit si possono scrivere 16 parole diverse, ma ne occorrono solo 10: si hanno quindi più codici BCD possibili. Uno di essi è il BCD naturale, nel quale cioè ogni cifra decimale è codificata con la sua espressione binaria naturale a 4 bit. È anche noto come codice 8-4-2-1, dal peso che assumono i 4 bit rispettivamente.

Consideriamo, per esempio, il decimale 521. La codifica BCD 8421 delle singole cifre è:

$$5 = 0101 \qquad 2 = 0010 \qquad 1 = 0001$$

Quindi

$$521_{(10)} = 010100100001_{(\text{BCD})}$$

Il codice Gray ha la seguente caratteristica: due parole successive di questo codice differiscono per un solo bit. L'utilità di questo codice è particolarmente evidente quando si vogliono codificare angoli. Supponiamo, per esempio, di voler comandare mediante una rete digitale la rotazione di un motore passo-passo con una risoluzione di 1 grado (360 passi); usando un codice binario naturale occorrono 9 bit. Supponiamo che il motore sia posizionato sull'angolo 127 gradi (codice 001111111) e di comandare l'avanzamento a 128 gradi (codice 010000000). Se (come è probabile che avvenga a causa dei ritardi) i bit non cambiano contemporaneamente, può per esempio accadere che si transitino attraverso il codice intermedio 000000000 (i primi 7 bit diventano 0 prima che l'ottavo diventi 1), oppure 011111111 (l'ottavo bit diventa 1 prima che gli altri diventino 0). La conseguenza potrebbe essere una inutile, se non dannosa, sollecitazione per il motore e per il meccanismo che esso sta eventualmente trascinando.

I codici Gray corrispondenti a 127 e 128 sono rispettivamente

001000000 e 011000000

che non presentano l'inconveniente menzionato.

La traduzione di un numero binario naturale a n bit in codice Gray a n bit viene effettuata con il seguente algoritmo: partendo dal bit meno significativo della parola binaria a n bit, il k-mo bit del codice Gray si ottiene effettuando l'OR esclusivo tra il k-mo ed il (k+1)-mo bit binario ($k=0,1,\dots,n-1$). Esempio

0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	codice binario
\oplus			\oplus	\oplus	\oplus	\oplus	\oplus	\oplus	\oplus	\oplus	
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	codice Gray

La decodifica Gray-binario naturale si ottiene con un algoritmo simile: partendo dal bit più significativo del codice Gray, il k-mo bit binario si ottiene facendo l'OR esclusivo tra il k-mo bit Gray ed il (k+1)-mo bit binario ($k=n-1,n-2,\dots,1,0$). Esempio

1	1	0	1	1	1	0	0	1	codice Gray
\oplus	\oplus	\oplus	\oplus	\oplus	\oplus	\oplus	\oplus	\oplus	

1 0 0 1 0 1 1 1 0 codice binario

I codici per ridurre la ridondanza hanno la funzione di codificare i messaggi in modo tale che il numero medio di bit per messaggio sia quello minimo, necessario e sufficiente per la comprensione del messaggio stesso. Questi codici sono particolarmente utili, per esempio, per massimizzare la quantità di informazione trasmessa per unità di tempo (e quindi anche il numero di messaggi trasmessi per unità di tempo), su di un canale di comunicazione. È intuitivo che la velocità massima di trasmissione dell'informazione binaria (esprimibile in bit/sec) è finita, sia per i limiti dell'elettronica sia per quelli del canale che collega trasmettitore e ricevitore.

Supponiamo che il trasmettitore debba inviare n parole, ciascuna delle quali rappresenta uno di k messaggi diversi ($k \ll n$), per es. un elenco di nomi. Se i k messaggi sono codificati in binario naturale (per es. secondo il loro ordine in un elenco), il codice sarà costituito da k parole ciascuna avente lunghezza fissa di b bit (b minimo intero tale che $2^b \geq k$). Se la velocità massima consentita dal canale di trasmissione usato è v bit/sec, il numero di messaggi trasmessi mediamente in un secondo è v/b .

La trasmissione può essere resa più efficiente (cioè si può aumentare il numero medio di messaggi trasmessi per unità di tempo) con considerazioni di tipo statistico. Supponiamo che i k messaggi non siano equiprobabili. Si può allora pensare di usare un codice con parole di lunghezza variabile, associando ai messaggi più probabili (cioè quelli trasmessi più di frequente) le parole di lunghezza più breve. In questo modo, la "lunghezza media" di una parola trasmessa sarà più breve di quella che si avrebbe usando parole di lunghezza fissa, con conseguente aumento del numero dei messaggi trasmessi mediamente per unità di tempo.

Per esemplificare, supponiamo che i messaggi siano 6, con probabilità di occorrenza

0.66, 0.3, 0.03, 0.005, 0.003, 0.002

rispettivamente.

Una codifica con lunghezza fissa richiede sei parole di 3 bit, per esempio le seguenti

000, 001, 010, 011, 100, 101

Ovviamente, la lunghezza media di ogni messaggio è 3 bit/messaggio, e la velocità media di

trasmissione è $v/3 = 0.33v$ messaggi/sec.

Un risultato migliore è ottenuto usando per esempio le seguenti parole di codice per i sei messaggi, rispettivamente

1, 00, 011, 0100, 01010, 01011

Infatti, la lunghezza media di ogni parola (o messaggio) è

$$\langle l \rangle = \sum p_i l_i = 0.66 \cdot 1 + 0.3 \cdot 2 + 0.03 \cdot 3 + 0.005 \cdot 4 + 0.003 \cdot 5 + 0.002 \cdot 5$$

cioè 1.39 bit/messaggio. Il numero di messaggi mediamente trasmessi è ora $v/1.39 = .72v$ messaggi/sec. È facile convincersi che le parole del nuovo codice sono “univocamente decodificabili”, cioè i messaggi ad esse associati sono identificabili senza possibilità di confusione. Per es., la stringa 1000001011001010101011100011101001101010 rappresenta, nell'ordine, i messaggi n. 1, 2, 2, 6, 2, 1, 5, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 4, 1, 1, 5.

Si può concludere dicendo che nella codifica dei sei messaggi usando parole di lunghezza fissa viene introdotta della informazione ridondante, cioè inutile ai fini della comprensibilità del messaggio. Huffman ha individuato un algoritmo di codifica statistica che minimizza la ridondanza, una volta nota la distribuzione di probabilità dei messaggi; ma su di esso non possiamo soffermarci. Il problema della riduzione della ridondanza è comune a tutti i sistemi di compressione dell'informazione.

L'esempio precedente è una compressione senza perdita di informazione (lossless). Con questo vincolo, purtroppo, difficilmente si possono ottenere fattori di compressione elevati, tranne pochi casi particolari in cui il set di messaggi da codificare è noto e limitato (ciò accade per es. in tipografia, ove si tratta di codificare i caratteri alfanumerici delle varie fonti usate per la stampa). Compressioni efficienti si possono ottenere rinunciando a informazione di secondaria importanza: per es. nella trasmissione di segnali video o audio, si può rinunciare a dettagli non percepibili dall'occhio o dall'orecchio, rispettivamente. Le tecniche di compressione oggi popolari (MP3, JPEG,...) si basano tutte su questo principio.

2.8 L'ENCODER

La rete digitale che assolve la funzione di associare a ciascun messaggio di un elenco una parola di un assegnato codice si chiama encoder.

A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1	A0	Y3	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

Fig.2.14

Essa avrà N ingressi, essendo N il numero di messaggi, e k uscite, essendo k il numero di bit necessario per scrivere N parole del codice. Per esempio, nel codice BCD è $N = 10$, per cui $k = 4$. Sintetizziamo ora un encoder BCD 8421.

La tavola della verità dovrebbe avere 1024 righe; tuttavia, associando 1 alla istruzione da codificare e 0 alle altre, le righe che interessano sono 10. Le restanti

righe, che contengono nessun 1 o più di un 1 per riga, daranno uscite non-importa poiché siamo interessati a codificare una e una sola istruzione per volta. Consideriamo tutte = 0 le uscite non-importa e, per comodità, omettiamole dalla tavola della verità, che così appare come in **Fig. 2.14**.

Facciamo la sintesi di Y_2 , come somma di prodotti.

$$Y_2 = \overline{A_9} \overline{A_8} \overline{A_7} \dots \overline{A_4} \dots \overline{A_0} + \overline{A_9} \overline{A_8} \overline{A_7} \dots A_5 \dots \overline{A_0} + \overline{A_9} \overline{A_8} \overline{A_7} A_6 \dots \dots \overline{A_0} + \overline{A_9} \overline{A_8} A_7 \dots \dots \overline{A_0}$$

Per la proprietà distributiva, indicando il fattore comune con K

$$= K(\overline{A_7} \overline{A_6} \overline{A_5} A_4 + \overline{A_7} \overline{A_6} A_5 \overline{A_4} + \overline{A_7} A_6 \overline{A_5} \overline{A_4} + \overline{A_7} A_6 A_5 \overline{A_4})$$

Ora, deve essere certamente $K = 1$, altrimenti risulterebbe $Y_2=0$, mentre abbiamo considerato solo le righe dove $Y_3=1$. Allora, considerando i primi due termini prodotto, si ha

$$\overline{A_7} \overline{A_6} (A_5 \oplus A_4)$$

Poiché A_5 e A_4 possono essere solo singolarmente =1, come appare dalla tavola, si può anche scrivere

$$= \overline{A_7} \overline{A_6} (A_5 + A_4)$$

Sommando a questo risultato il terzo termine prodotto, si ha

$$\overline{A_7} \overline{A_6} (A_5 + A_4) + \overline{A_7} A_6 \overline{A_5} \overline{A_4} = \overline{A_7} \overline{A_6} (A_5 + A_4) + \overline{A_7} A_6 \overline{A_5} + \overline{A_4} = \overline{A_7} (A_6 + A_5 + A_4)$$

Sommando il quarto termine prodotto, si ha infine

$$Y_2 = A_4 + A_5 + A_6 + A_7$$

Analogamente, si trova

$$Y_3 = A_8 + A_9$$

$$Y_1 = A_2 + A_3 + A_6 + A_7$$

$$Y_0 = A_1 + A_3 + A_5 + A_7 + A_9$$

La rete è mostrata in **Fig. 2.15**.

 


Fig.2.15

Potrebbe accadere, per es. per errore, che più di un ingresso al codificatore venga attivato contemporaneamente. L'indecisione viene risolta dal *codificatore con priorità* (priority encoder) il quale codifica una sola entrata con un criterio di priorità: tipicamente viene codificato l'ingresso che ha il valore binario più alto, e gli altri vengono ignorati. Una applicazione è nel caso in cui si abbiano eventi fisici indipendenti dei quali uno ha per noi più importanza degli altri.

La sintesi del priority encoder è lasciata come esercizio.

2.9 RETI DI DECODIFICA

Il decodificatore effettua l'operazione inversa del codificatore, cioè traduce il significato di una parola

A	B	C	D	Y15	Y14	Y13	Y12	Y11	Y10	Y9	Y8	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0													0	1	0
0	0	1	0	0													1	0	0
0	0	1	1	0											1				
0	1	0	0	0											1				
0	1	0	1	0										1					
0	1	1	0	0									1						
0	1	1	1	0								1							
1	0	0	0								1								
1	0	0	1							1									
1	0	1	0						1										
1	0	1	1					1											
1	1	0	0				1												
1	1	0	1			1													
1	1	1	0		1														
1	1	1	1	1															

Fig.2.16

del codice binario nel relativo messaggio.

Come esempio, sintetizziamo un decodificatore binario naturale -> decimale. La rete relativa avrà 4 ingressi e 16 uscite. In **Fig. 2.16** è la tavola della verità. È del tutto ovvio che la sintesi dà luogo alle seguenti equazioni

$$Y_0 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

$$Y_1 = \bar{A}\bar{B}CD$$

.....

$$Y_{15} = ABCD$$

La rete è mostrata in **Fig. 2.17**.

Con un ulteriore ingresso su ogni AND (indicato tratteggiato in figura), si ha una linea di "strobe", S: l'uscita è considerata valida solo se $S = 1$. Il segnale di strobe è utile nei sistemi sincronizzati, in cui i

segnali devono essere letti solo al momento della loro utilizzazione.

 


Fig.2.17

Un interessante utilizzo della linea di strobe è il seguente. Supponiamo, per esempio, che all'ingresso del decodificatore sia presente il codice 1000 (8, decimale). Allora, tutte le uscite, tranne quella dell'ottavo AND, saranno nello stato 0, indipendentemente da S, mentre l'uscita dell'ottavo AND sarà 1 oppure 0 a seconda che S sia 1 oppure 0, rispettivamente.

Ne segue che, se inviamo una informazione sulla linea S, in forma binaria seriale, essa uscirà dall'uscita n. 8. Usato in questo modo, il decoder si chiama *demultiplexer*: S ha la funzione di ingresso dati, mentre il codice ABCD ha la funzione di indirizzo dell'uscita su cui si vuole instradare il dato presente su S.

 


Fig.2.17a

È interessante infine notare che un decoder a n entrate con l'aggiunta di un OR può essere usato per implementare *una qualunque funzione di n variabili*. Infatti, con n variabili si possono generare 2^n termini canonici (quante sono le righe della tavola della verità). Allora,

una qualunque funzione di n variabili che contenga k ($\leq 2^n$) termini canonici può essere costruita con un decoder a n entrate e 2^n uscite più un OR a 2^n entrate, effettuando le opportune connessioni fra uscite del decoder e OR, come mostrato nell'esempio seguente. La funzione di 4 variabili

$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}BCD + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + ABCD + ABC\overline{D}$$

può essere implementata con un decoder a 4 entrate e 16 uscite ed un OR a 16 entrate, secondo lo schema mostrato in **Fig. 2.17a**, ove sono state connesse all'OR solo le uscite che decodificano i 5 termini canonici. Al cambiare della funzione di 4 variabili, si usa la stessa rete 'riprogrammando' opportunamente le connessioni. Si è costruito quindi una *rete logica universale*. Questo principio è alla base degli array logici programmabili (PAL, PLA, GAL,...) di cui si parla più avanti.

2.10 MULTIPLEXER

X0	X1	X2	X3	A	B	Y
0	-	-	-	0	0	0
1	-	-	-	0	0	1
-	0	-	-	0	1	0
-	1	-	-	0	1	1
-	-	0	-	1	0	0
-	-	1	-	1	0	1
-	-	-	0	1	1	0
-	-	-	1	1	1	1


Fig.2.18

Con questa rete logica, n linee dati possono essere collegate, una alla volta, ad una sola uscita.

La rete ha, quindi, n ingressi, 1 uscita e k linee di indirizzo (k essendo il minimo intero tale che $k \geq \log_2 n$) che servono a selezionare uno degli ingressi. La funzione logica implementata dal multiplexer è: "Y = 1 se l'ingresso della linea indirizzata è 1". Un esempio di tavola della verità per 4 linee dati è in **Fig. 2.18**. La funzione sintetizzata è

$$Y = X_0 \bar{A} \bar{B} + X_1 \bar{A} B + X_2 A \bar{B} + X_3 A B$$

La rete è in **Fig. 2.19**.

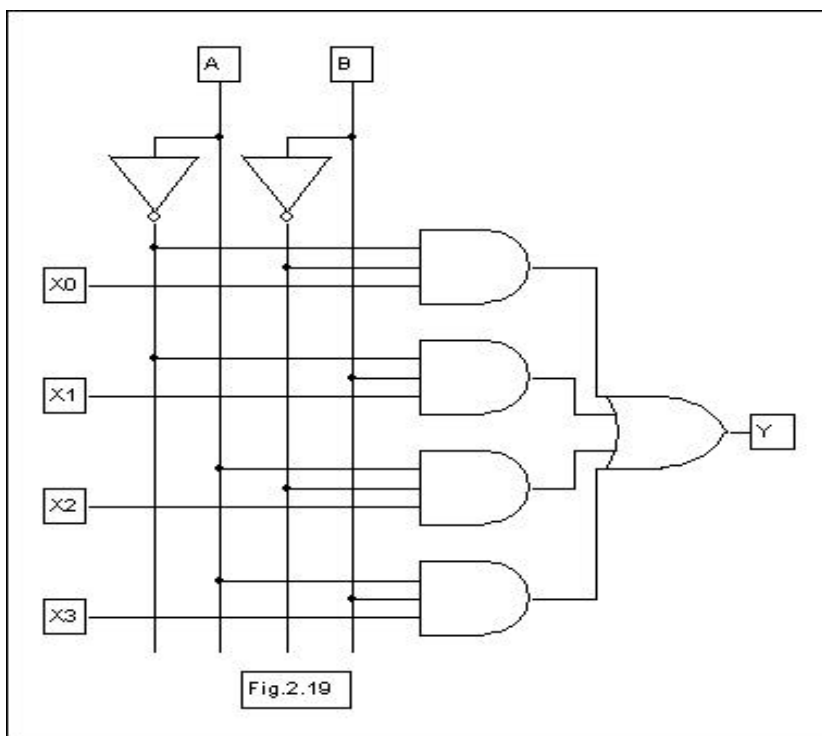


Il multiplexer a n entrate può essere usato per serializzare informazioni costituite da parole di n bit, presentate in parallelo sulle entrate che vengono poi scandite serialmente incrementando l'indirizzo (convertitore parallelo-seriale).

Dal confronto con la Fig. 2.17a, appare che un multiplexer con 2^n entrate è una rete logica universale, cioè

può essere usato per implementare *qualunque funzione di n variabili*. Ciò è realizzabile usando le n variabili come indirizzo e ponendo a 1 le entrate il cui indirizzo è uno dei termini canonici della funzione e ponendo a 0 le altre entrate. Per es., la funzione $Y = \bar{A}B + A\bar{B}$ è realizzata con un multiplexer programmato come in **Fig. 2.19a**. Un'altra funzione di due variabili viene realizzata con la

 stessa rete riprogrammando le connessioni di entrata.




2.11 RETI LOGICHE UNIVERSALI

Consideriamo il problema più generale di tradurre un codice numerico $C1$ (non necessariamente decimale) in un altro codice $C2$ (anch'esso non necessariamente decimale).

A ben vedere, qualunque rete logica a N entrate e M uscite effettua proprio questa operazione: infatti, essa converte il "codice di entrata" a N bit (le parole di questo codice sono gli stati delle variabili di entrata, cioè le righe della tavola della verità) in un "codice di uscita" a M bit (stati delle uscite), elencati nella stessa tavola.

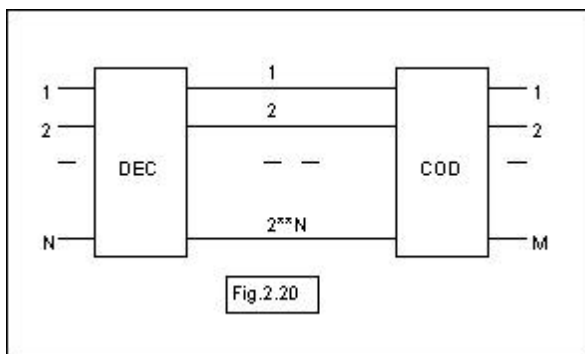
Per reti complesse, una realizzazione a logica sparsa (random logic, cioè utilizzando singoli circuiti integrati commerciali) è in genere troppo onerosa (occorrono molti circuiti integrati e molto spazio). La tecnologia corrente permette di semplificare di gran lunga il problema, mettendo a disposizione circuiti integrati "programmabili", basati sul concetto di rete logica universale.



Se guardiamo alla disponibilità commerciale, esistono due modi di approccio al problema, così come due sono i modi di costruire una rete logica universale, uno basato sul decodificatore e l'altro sul multiplexer. Il primo modo consiste nella generalizzazione dell'esempio di fig. 2.17a che si riferisce al caso $N=4$, $M=1$. Il funzionamento di

questa rete può essere descritto come segue: essa decodifica in decimale il codice di entrata a N bit (uscita degli AND) e ricodifica questo codice decimale nel codice di uscita a M bit (uscita dell'OR). La generalizzazione di questa architettura di rete logica universale è ovvia: il codice di ingresso, $C1$, a N bit, viene prima decodificato in 2^N parole decimali; il codice decimale viene quindi codificato nel codice di uscita, $C2$, a M bit, **Fig. 2.20**. La rete, in generale, sarà costituita da 2^N porte AND, ciascuna a N entrate (decodificatore), e da M porte OR, ciascuna a 2^N entrate (codificatore).

 La **Fig. 2.21** mostra lo schema di una semplice matrice con $N=2$ e $M=4$. In questo caso, il decodificatore è già programmato; le connessioni nel codificatore non sono indicate, e saranno programmate a seconda dell'applicazione. La tecnica di programmazione è descritta più avanti.



Con un linguaggio immaginifico, possiamo dire che una rete siffatta si comporta come una memoria in cui è scritta la traduzione da C1 a C2: la parola di entrata alla rete può essere considerata come indirizzo di una "locazione di memoria" ove è "scritta" la parola corrispondente del nuovo codice, la quale viene

presentata in uscita. La "scrittura" della memoria avviene quando si programma la rete; durante l'uso, ci si limita a "leggere" il contenuto della memoria: si parla pertanto di memoria read-only, ROM.

La disponibilità commerciale di reti universali programmabili del tipo sopra descritto è variegata. Nella memoria a sola lettura (ROM), codifica e decodifica sono già realizzate dal costruttore (ad hardware, cioè mediante collegamenti tra le porte logiche, realizzati una volta per tutte come in una rete cablata): pertanto, l'informazione immagazzinata è di tipo "non volatile" (cioè, permane anche con alimentazione spenta), e può essere solo letta quando lo si desidera. In una ROM si possono far risiedere stabilmente procedure ricorrenti, tavole di frequente consultazione, ecc.: ciò risulta particolarmente utile per es. nei calcolatori tascabili, perché così si evita di distruggere le tavole e le procedure ogni volta che si spegne il calcolatore stesso.

È ovvio che ordinare ad un costruttore delle ROM per un particolare codice può aver senso solo per grandi quantitativi; per applicazioni limitate e per la definizione di prototipi, sono disponibili reti programmabili dall'utente. Queste reti, chiamate genericamente PROM (Programmable ROM), hanno nomi specifici diversi a seconda della tecnica con cui sono realizzati i collegamenti e a seconda del livello di programmabilità. La programmazione avviene mediante semplici strumenti, disponibili commercialmente, da collegare ad un personal computer.

Si possono individuare due diverse tecnologie con cui vengono realizzati i collegamenti all'interno di una PROM. In un tipo di dispositivi, tutti i collegamenti potenzialmente utili vengono già realizzati dal costruttore tramite una lega fusibile; la programmazione del componente consiste nel "bruciare" (cioè interrompere) i collegamenti che non servono. In questo caso, i collegamenti bruciati non sono più recuperabili, ed è facile immaginare le conseguenze in caso di errore. In un altro tipo di dispositivi, che è anche il più diffuso (EPROM, Electrically ...), non esistono connessioni iniziali; mediante impulsi elettrici è possibile attivare nella matrice i collegamenti utili per realizzare la rete desiderata. È anche possibile "cancellare" il contenuto della memoria (tutti i collegamenti vengono interrotti), e successivamente riprogrammare il dispositivo.

 


Figure 1 Physical Construction of Floating Gate

 


Figure 2 Floating Gate in Programming Mode.

Fig. 2.22

Vediamo qualche dettaglio su come vengono effettuati i collegamenti in una struttura riprogrammabile. Tutti gli incroci nell'array sono collegati ai terminali Drain e Source di un MOS a gate flottante, **Fig. 2.22**, cioè non accessibile mediante un terminale esterno. Prima della programmazione, tutti i MOS sono aperti (resistenza di canale fra Source e Drain infinita). La programmazione (cioè l'attivazione dei collegamenti che interessano) avviene come segue: scelto il nodo ove si intende attivare un

collegamento (si osservi che ogni nodo è indirizzabile in maniera unica, per righe e per colonne), si pone il Source a massa e si applica al Drain un impulso negativo di ampiezza tale da provocare una piccola scarica a valanga nella regione in cui Gate e Drain sono più vicini; un certo numero di elettroni viene così iniettato nel Gate, rimanendo ivi imprigionati. La carica iniettata nel Gate è quella suffi-

ciente a provocare l'inversione del canale (la carica positiva ivi indotta soverchia la carica negativa presente), e quindi la conduzione fra Source e Drain.

 


Fig. 2.23 PROM Having 16 Words x 4 Bits.

quelle applicazioni in cui il codice di entrata è un in questo caso il decoder è pre-programmato si limita a programmare l'encoder (come in fig.

Nelle PAL (Programmable Array Logic), è decoder, mentre nelle FPLA (Field Array), sono generalmente programmabili sia il

La loro struttura interna è del tutto simile a

Vediamo come esempio una rete che permette BCD al codice a 7 segmenti, usato nei ben noti

accordo con quanto detto più sopra, si effettua prima la decodifica BCD -> decimale, quindi la codifica decimale -> 7 segmenti. La tavola della verità è in Fig. 2.25.

Si lascia come esercizio il verificare che la decodifica dà luogo alle seguenti equazioni (si noti che

La cancellazione dell'EPROM avviene illuminando il chip mediante luce ultravioletta, la quale giunge sui Gate di tutti i MOS attraverso una finestra di quarzo, sotto la quale c'è il chip di Silicio. La luce viene assorbita dagli elettroni nel Gate, i quali acquistano così sufficiente energia per tornare indietro nel Drain. L'illuminazione deve avere intensità e durata indicate dal costruttore, per garantire il ripristino della neutralità elettrica nei Gate e quindi l'interruzione dei collegamenti.


Nelle EEPROM (Electrically Erasable ...) anche la cancellazione avviene mediante impulsi elettrici.

Le PROM, Fig. 2.23, sono in genere destinate a

codice binario naturale; dal costruttore, e l'utente 2.21).

programmabile il Programmable Logic decoder che l'encoder. quella di Fig. 2.23.

 di passare dal codice display, Fig. 2.24. In



nella tavola della verità ci sono sei stati non-importa):

$$\begin{array}{llll}
 Y_0 = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} & Y_1 = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D & Y_2 = \overline{B}\overline{C}\overline{D} & Y_3 = \overline{B}CD \\
 Y_4 = \overline{B}\overline{C}D & Y_5 = \overline{B}CD & Y_6 = B\overline{C}\overline{D} & Y_7 = BCD \\
 Y_8 = A\overline{D} & Y_9 = AD & &
 \end{array}$$

A	B	C	D	Y9	Y8	Y7	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1

Fig.2.25

Analogamente a quanto fatto nel paragrafo 2.8, è facile verificare che le equazioni di uscita sono le seguenti:

$$a = Y_0 + Y_2 + Y_3 + Y_5 + Y_6 + Y_7 + Y_8 + Y_9$$

$$b = Y_0 + Y_1 + Y_2 + Y_3 + Y_4 + Y_7 + Y_8 + Y_9$$

$$c = Y_0 + Y_1 + Y_3 + Y_4 + Y_5 + Y_6 + Y_7 + Y_8 + Y_9$$

$$d = Y_0 + Y_2 + Y_3 + Y_5 + Y_6 + Y_8 + Y_9$$

$$e = Y_0 + Y_2 + Y_6 + Y_8$$

$$f = Y_0 + Y_4 + Y_5 + Y_6 + Y_8 + Y_9$$

$$g = Y_2 + Y_3 + Y_4 + Y_5 + Y_6 + Y_8 + Y_9$$

La rete corrispondente può essere realizzata programmando una prom del tipo di fig. 2.23, con $N=4$ e $M=7$.

E' anche possibile una soluzione alternativa che fa uso di porte open-collector. Con il teorema di De Morgan, le equazioni dell'encoder si riscrivono:

$$a = \overline{\overline{Y_0 Y_2 Y_3 Y_5 Y_6 Y_7 Y_8 Y_9}}$$

$$b = \overline{\overline{Y_0 Y_1 Y_2 Y_3 Y_4 Y_7 Y_8 Y_9}}$$

$$c = \overline{\overline{Y_0 Y_1 Y_3 Y_4 Y_5 Y_6 Y_7 Y_8 Y_9}}$$


$$d = \overline{\overline{Y_0 Y_2 Y_3 Y_5 Y_6 Y_8 Y_9}}$$

$$e = \overline{\overline{Y_0 Y_2 Y_6 Y_8}}$$

$$f = \overline{\overline{Y_0 Y_4 Y_5 Y_6 Y_8 Y_9}}$$

$$g = \overline{\overline{Y_2 Y_3 Y_4 Y_5 Y_6 Y_8 Y_9}}$$

Tutti gli AND, sia nel decoder che nell'encoder, possono essere realizzati in logica cablata, usando porte a collettore aperto del tipo descritto nel paragrafo 1.16. Lo schema di principio della rete è in **Fig. 2.26**. I nodi marcati rappresentano i collegamenti fisici nell'array, che realizzano appunto l'AND cablato (il segnale a ogni nodo arriva da una gate separata). Sono anche indicate alcune delle resistenze di pull-up richieste dalle porte open-collector.

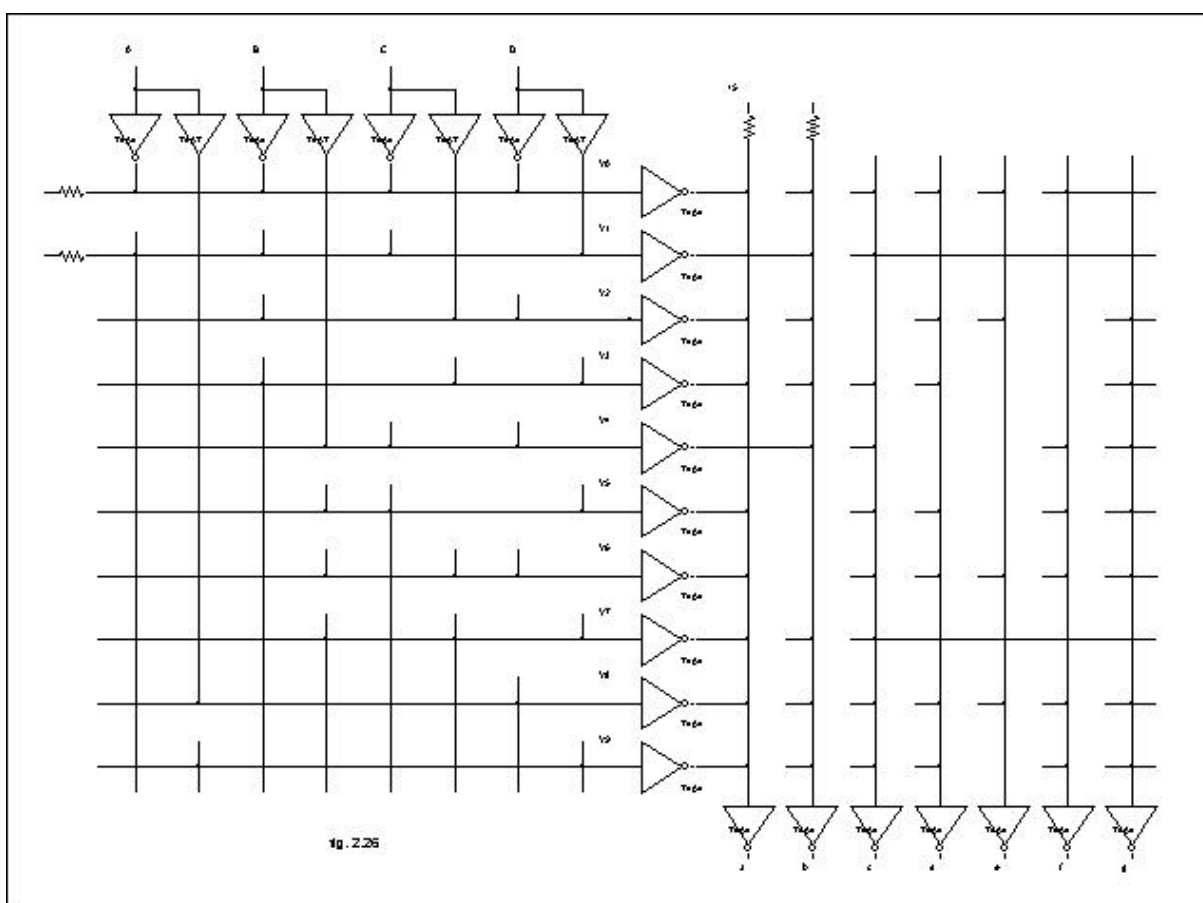

Una classe più evoluta di reti logiche universali si basa sul multiplexer, ed i componenti sono noti come FPGA (Field Programmable Gate Array). In questi dispositivi, è presente una matrice di celle ognuna delle quali è un multiplexer (tipicamente a 4 entrate). La programmazione consiste nel colle-

gare tra loro le singole celle fino a realizzare la rete desiderata. Normalmente sono presenti sia celle di tipo combinatorio (MUX a 4 entrate) che sequenziale (flip flop, vedi capitolo 3), per soluzioni del tutto generali. I costruttori forniscono le librerie in cui sono descritte le caratteristiche elettriche delle celle, un apposito software di programmazione nonché il programmatore vero e proprio (che è uno strumento dotato di uno zoccolo sul quale si inserisce il circuito integrato da programmare), da collegare ad un PC. Questi software di programmazione sono oggi altamente sofisticati, perchè consentono di descrivere il circuito da realizzare non mediante equazioni booleane o uno schema, bensì mediante istruzioni di un linguaggio astratto in cui si esprime a parole cosa deve fare il circuito. Il linguaggio Verilog HDL (Hardware Description Language) è uno dei più versatili. Un sintetizzatore ricrea lo schema dalla nostra descrizione verbale. Un CAD elettronico, per es. Pspice, utilizza le librerie per fare una simulazione realistica del circuito che si vuole realizzare; quando il progetto è ritenuto soddisfacente, il software provvede a programmare l'FPGA, cioè a riprodurre nel suo interno il circuito. La tecnologia corrente (2001) consolidata fornisce matrici che contengono più di 120 mila gates equivalenti (per gate equivalente si intende, per convenzione, un NAND a 2 entrate), che possono operare a frequenze di clock superiori a 100 MHz.